 


ADC CONVERSIONE ANALOGICO-DIGITALE

Gli ADC o convertitori analogico-digitale, convertono i valori di tensione in ingresso nel numero corrispondente espresso in binario. La Risoluzione (R) di un convertitore A/D è definita come la minima variazione della grandezza analogica in ingresso che provoca una variazione di un LSB (Least Significant Bit= bit meno significativo) nel numero di uscita: tale variazione è definita come quanto (Q). La risoluzione R di un ADC coincide, dunque, col quanto Q.

$$Q = \frac{V_{FS}}{2^n}$$

con V_{FS} =Tensione di fondo scala; essa è una tensione di riferimento fornita al convertitore: essa individua il massimo valore in ingresso convertibile in binario. In figura è rappresentato il comportamento di un ADC a 3 bit; in uscita, dovranno essere rappresentati $N=2^n=2^3=8$ numeri compreso lo 0.



Si nota come un valore di tensione in ingresso $V_i=Q$ venga convertito in uscita col valore $(001)_2$, così come tutti i valori compresi fra $Q/2$ e $3Q/2$. Viene così introdotto l'errore di

quantizzazione ε_{\max}


$$\varepsilon_{\max} = \pm \frac{Q}{2}$$


Il massimo valore di tensione in ingresso che può essere convertito in binario con errore $\varepsilon=0$:

$$V_{\max} = (2^n - 1) \cdot Q = V_{FS} - Q$$

CONVERTITORE ADC FLASH

 Chiamato anche convertitore con priorità, ha il compito di individuare la soglia di valore di tensione maggiore, tra quelle superate dalla tensione di ingresso per poi generare la corrispondente codifica binaria.




 

Qui è invece riportato un convertitore (minimale) a 2 bit. Ad ogni resistenza che si trova al morsetto non invertente di un operazionale si ha un salto di tensione pari al valore del quanto Q. Il circuito combinatorio usato per la codifica è molto semplice. In questo caso:

$$Q = \frac{V_{FS}}{2^n} = \frac{12}{2^2} = 3V = V_{imin}$$

 Questa è la variazione minima della tensione di ingresso per permettere una variazione del bit meno significativo (LSB) in uscita.



Ad esempio quando la tensione di ingresso è di 9,5V avremo:

$$NV_{FS} = V_i 2^n \rightarrow N = \frac{V_i 2^2}{V_{FS}} = \frac{9,5 \cdot 4}{12} = 3,1\bar{6} = (3)_{10} = (11)_2$$


infatti la massima tensione che può essere convertita in binario è:

$$V_{i\max} = V_{FS} - Q = 12 - 3 = 9V$$

Il circuito restituisce 0 in uscita se $V_i < 3V$ restituisce 1 se $3V < V_i < 6V$, restituisce 2 se $6V < V_i < 9V$ restituisce 3 se $V_i > 9V$. Non ha un grande precisione, ma la tecnica usata è la stessa anche per convertitori di maggior precisione.

IL CAMPIONAMENTO E LA CONVERSIONE DEI SEGNALE

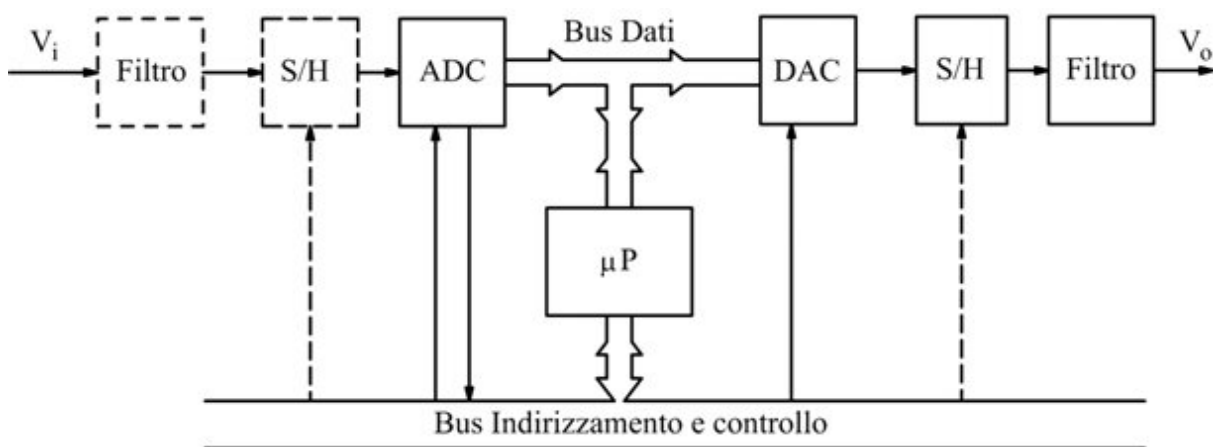In figura è rappresentato un sistema di acquisizione e ricostruzione per un singolo segnale analogico, i blocchi tratteggiati non sono sempre necessari .



Per fare in modo che l'informazione acquisita durante il processo non venga deteriorata dalla conversione in digitale occorre risolvere qualche problema:

Se il segnale analogico all'ingresso dell'ADC varia molto velocemente durante la conversione, il valore della tensione a cui è associato il risultato potrebbe non essere individuabile con precisione ; a seconda della velocità di variazione del segnale e della risoluzione del convertitore può essere necessario inserire un circuito Sample and Hold (S/H) a monte dell'ADC.

Il segnale all'uscita del DAC è a gradini; per "arrotondare" la forma d'onda e renderla uguale

all'originale è generalmente necessario porre dopo il DAC un FILTRO PASSA-BASSO.

- Dato che la conversione richiede un certo tempo (T_c), non è possibile convertire in digitale i valori assunti in ogni istante dal segnale analogico d'ingresso, ma solo quelli in corrispondenza di una successione discreta di istanti di tempo. Il problema sta nell'individuare il massimo intervallo di tempo tra una conversione e quella successiva, che garantisce ancora la ricostruibilità del segnale originale; la risposta a quest'ultimo quesito è data dal


TEOREMA DI SHANNON

Se f_s è la frequenza di campionamento del modulo S/H ed f_{max} è la frequenza massima del segnale da campionare, il segnale in questione può essere ricostruito se è soddisfatta la condizione:


$$f_s \geq 2f_{max}$$

SAMPLE AND HOLD (S/H)

 Sample and hold significa "campiona" e "mantieni"; lo scopo di questo circuito è quello di acquisire la tensione di ingresso in un determinato istante (campionamento) e di mantenerlo invariato all'uscita fino ad una nuova lettura.



 Il circuito che implementa tale funzione è il seguente:




Nella catena di conversione analogico-digitale il circuito S/H precede il convertitore. Il circuito S/H non è sempre indispensabile, la sua presenza dipende dalla velocità di variazione del segnale da convertire. La regola che deve essere rispettata è:

$$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{max} \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c} = \frac{Q}{T_c}$$

La massima velocità di variazione del segnale deve essere inferiore o uguale al rapporto fra il quanto e il tempo di conversione T_c ; n è il numero di bit del convertitore.

 Il tempo di conversione è l'intervallo di tempo che passa fra l'istante in cui in ingresso si presenta un valore di tensione stabile e quello in cui sulle uscite appare il corrispondente valore binario.



Nel caso di un segnale a rampa è piuttosto semplice, osservando che

$$\left(\frac{dv}{dt}\right) = \left(\frac{dv}{dt}\right)_{max} = \frac{V_p}{T} = m$$

nel caso di un segnale sinusoidale del tipo $v = V_p \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$ si ha:

$$\frac{dv}{dt} = 2\pi \cdot V_p \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

il massimo (la massima variazione) è::


$$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{max} = 2\pi \cdot f \cdot V_p$$

$$\left(\frac{dv}{dt}\right)_{max} \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c} = \frac{Q}{T_c} \rightarrow 2\pi f V_p \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c} \rightarrow \omega V_p \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c}$$

Quindi per i segnali sinusoidali se vale la condizione:

$$\omega V_p \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c}$$

si può evitare di usare un modulo S/H.

 

Se ipotizziamo che il valore picco-picco della tensione sinusoidale da convertire abbia il massimo valore convertibile, cioè $2V_p = V_{FS}$ avremo:

$$\omega \cdot V_p = 2\pi \cdot f \cdot V_p = \pi \cdot f \cdot V_{FS} \leq \frac{V_{FS}}{2^n T_c}$$



si avrà:

$$f \leq \frac{1}{2^n \pi T_c}$$

Si può evitare l'uso di un modulo S/H per l'acquisizione dei segnali sinusoidali solo se vengono rispettate queste condizioni.

 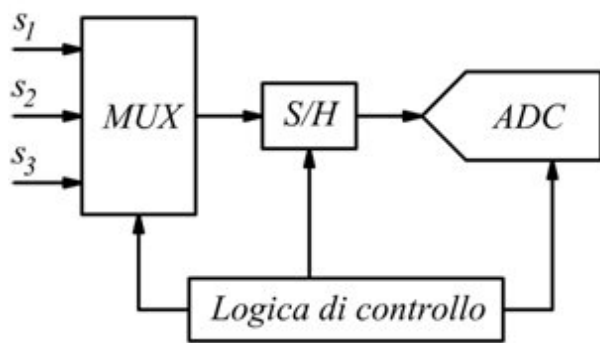Esiste l'eventualità che si debbano campionare più segnali simultaneamente con lo stesso convertitore, si applica, usualmente, una tecnica di time-sharing che utilizza un multiplexer analogico.





ad intervalli di tempo regolari i segnali analogici in ingresso vengono smistati verso il sistema di acquisizione e campionati . Se gli intervalli di campionamento sono gli stessi:

$$T_{s1} = T_{s2} = \dots = T_{sN} = T_s$$

deve essere soddisfatta la relazione:

$$T_s = NT_c \quad \text{con}$$

T_s =tempo di campionamento

T_c =tempo di conversione

N =numero di canali